

WP-Technik Jg. 10

Vervollständige die Schaltung „Der elektronische Würfel“. Benutze dazu Bleistift und Lineal.
Die Vorlage aus dem Unterricht findest du hier:

https://1drv.ms/b/s!ApHd63SV_v6Rhadmp5G8EcwDhiEpow?e=L0kLFG

Beschreibe anschließend, wie die Schaltung geändert werden müsste, wenn es sich nicht um einen 6 seitigen, sondern um einen 5 seitigen Würfel handeln würde.