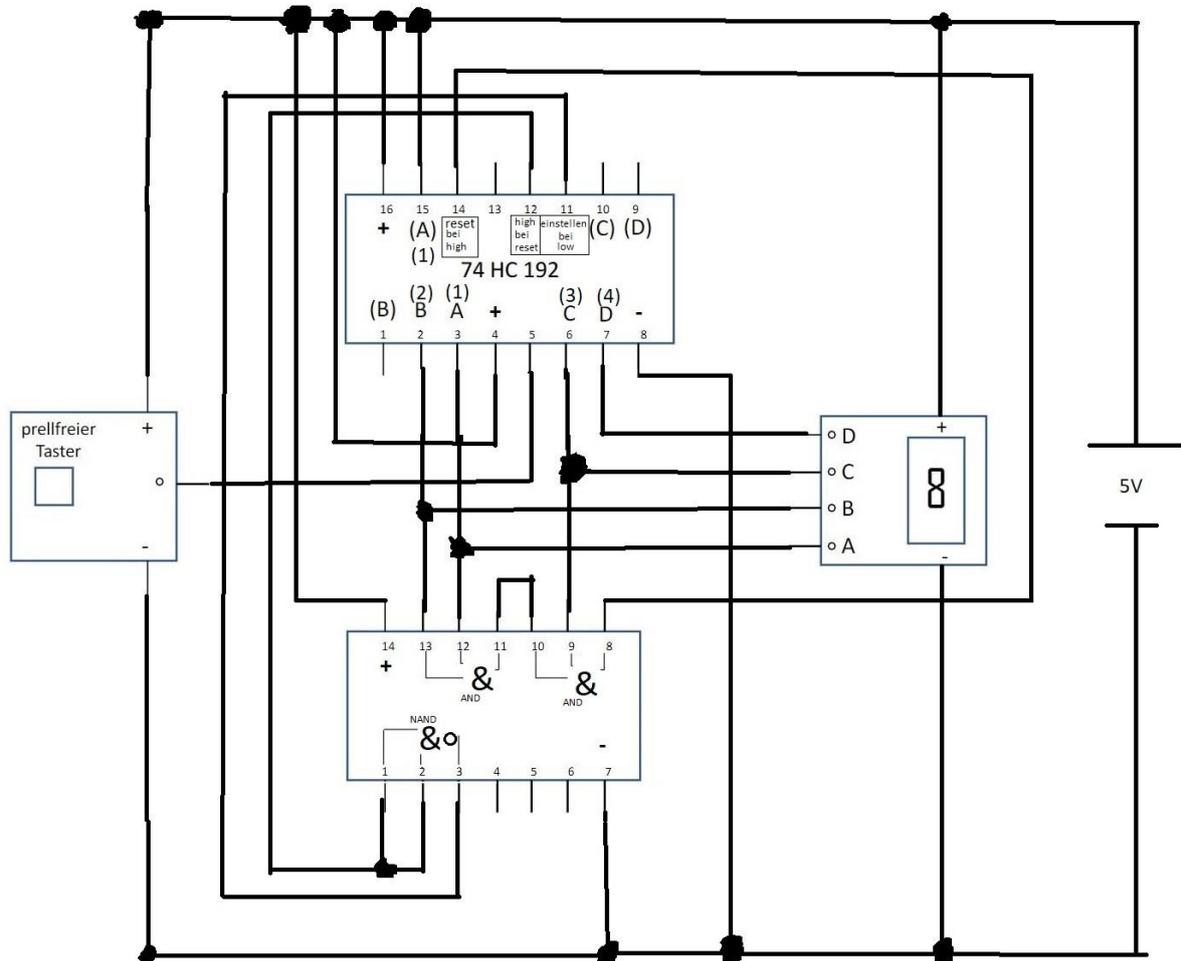


## WP-Technik Jahrgang 10

1. + 2. Woche

Ihr hattet bis jetzt die Aufgabe, die Schaltung für den elektronischen Würfel zu vervollständigen. Ich habe von einem Schüler eine Lösung (siehe Bild) bekommen. Danke dafür!



**Aufgabe an alle anderen:**

Erkläre, warum diese Schaltung die Bedingungen für einen 6-seitigen Würfel erfüllt oder nicht?